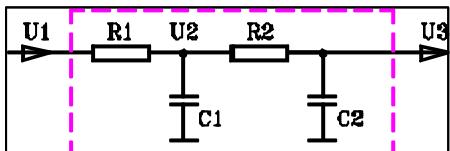
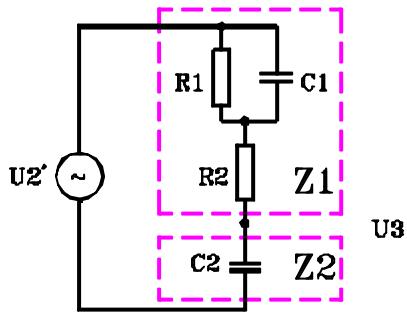


Integracní clánek R1,C1 zatížený integracním clánkem R2,C2 - výstupní napětí =U3 (Thevenin).



$$1. \text{ vyjádření napětí } U_2 \text{ bez záteže } (U_2') \quad U_2' = U_1 \cdot \frac{X_{C_1}}{R_1 + X_{C_1}} \quad U_2' = U_1 \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_1 C_1}$$

2. upravíme schéma podle Theveninovy poučky a vhodně označíme potrebné impedance.



$$U_3 = U_2' \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$U_3 = U_2' \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C_2}}{\frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C_1} + R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}$$

$$U_3 = U_2' \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C_2}}{\frac{R_1 + R_2 + j\omega R_1 R_2 C_1}{1 + j\omega R_1 C_1} + \frac{1}{j\omega C_2}}$$

$$U_3 = U_2' \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C_2}}{\frac{j\omega R_1 C_2 + j\omega R_2 C_2 - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + 1 + j\omega R_1 C_1}{(1 + j\omega R_1 C_1) \cdot j\omega C_2}}$$

$$U_3 = U_2' \cdot \frac{1 + j\omega R_1 C_1}{1 - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + j\omega(R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2)}$$

3. Dosadíme napětí U2' vyjádřené z nezatíženého delice R1 - C1.

$$U_3 = U_1 \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_1 C_1} \cdot \frac{1 + j\omega R_1 C_1}{1 - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + j\omega(R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2)}$$

$$U_3 = U_1 \cdot \frac{1}{1 - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + j\omega(R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2)} \quad (\text{citatel obsahuje pouze reálnou část})$$

reálná část jmen. imaginární část jmen.